TP: Réaliser le circuit électrique simplifié d'un scooter.

* Question problème

Donne un protocole pour réaliser le circuit électrique d'un scooter avec un phare avant (lampe) et une clé (interrupteur) qui controle uniquement le moteur.

Peut-on dessiner son schéma normalisé ?

* Matériel

- 1 moteur
- 1 lampe
- 1 interrupteur
- fils électriques

* Schéma

