

TP: Simulation de circuits électriques

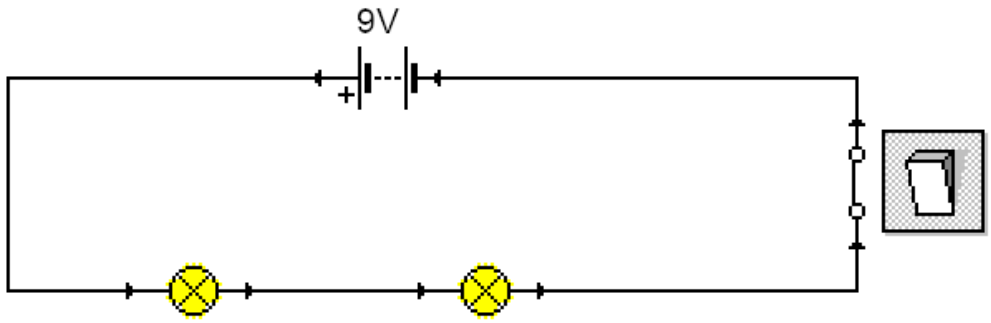
Circuit 1 : Rajoute des voltmètres pour mesurer la tension aux bornes des lampes et de la pile.



Rajoute 3 lampes supplémentaires en série et mesure la tension aux bornes de chaque dipole

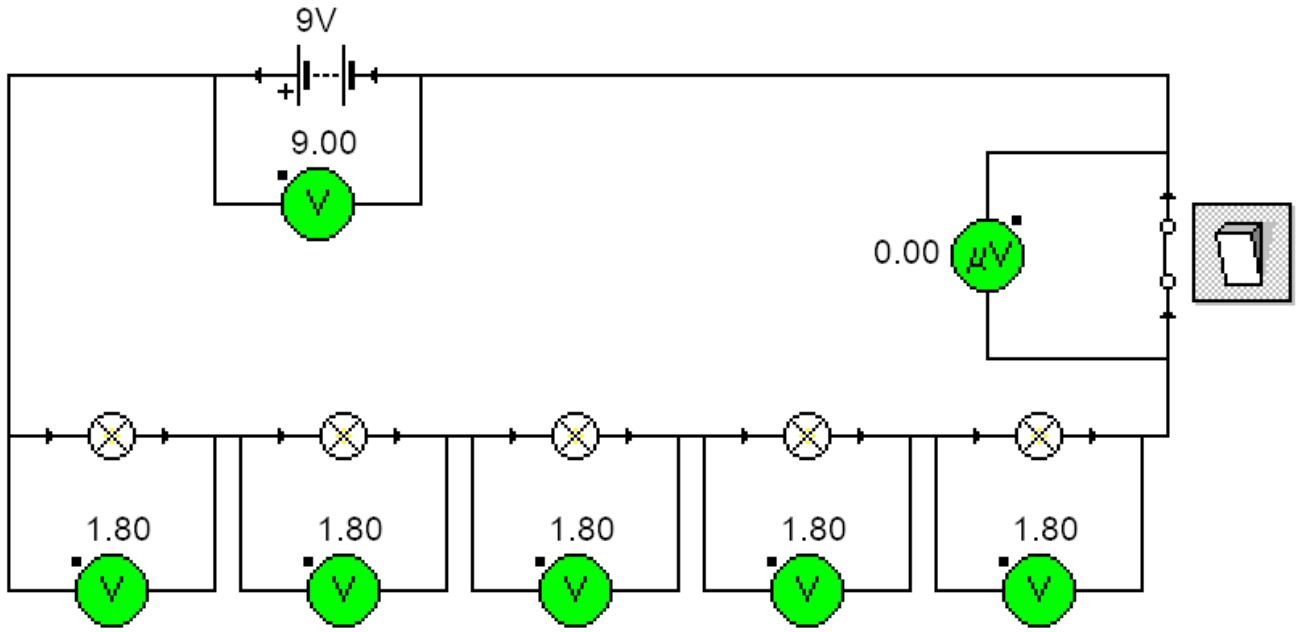

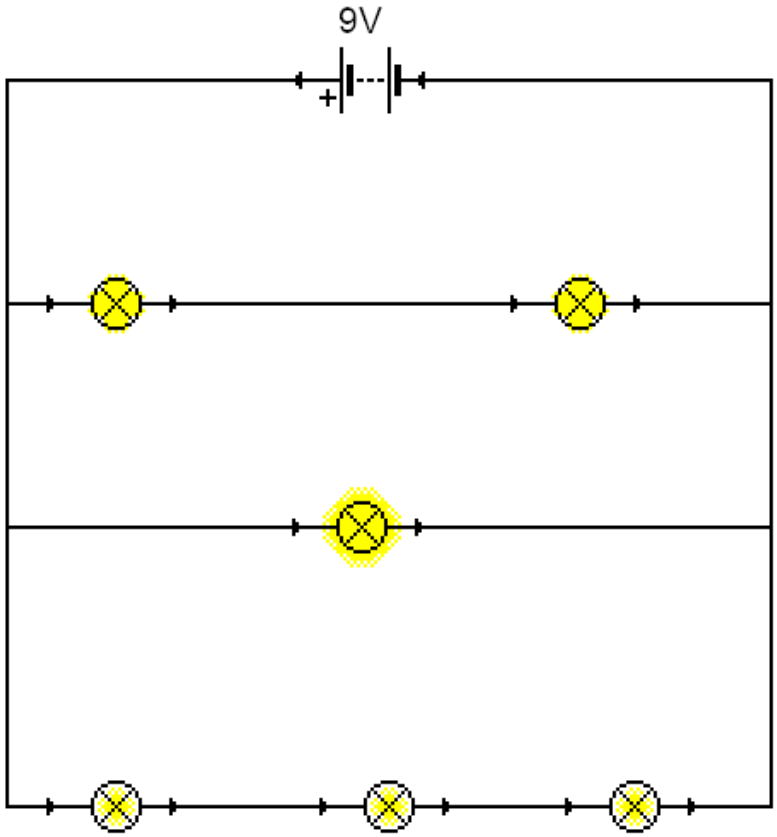Circuit 2 : Mesure la tension aux bornes des lampes et de la pile



Résultat :

