

Chap 6 | Rappels de 5ème : Electricité

I] Un circuit électrique

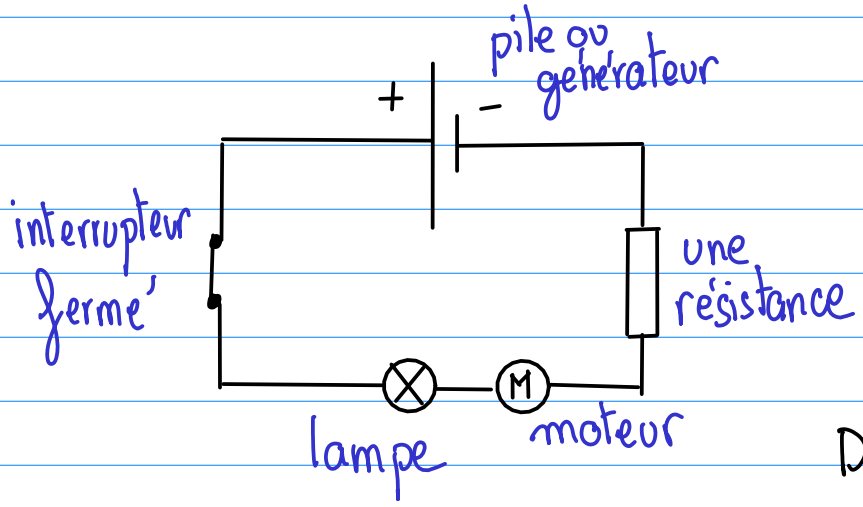

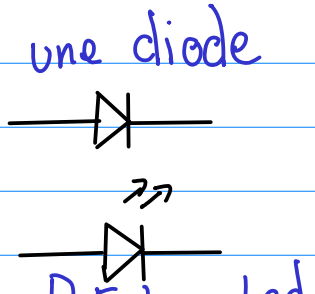


Dans le livre p VIII


II] Le sens de circulation du courant électrique

Le courant électrique se déplace de la borne ⊕ vers la borne ⊖ à l'extérieur de la pile.

III] Circuits en série et en dérivation

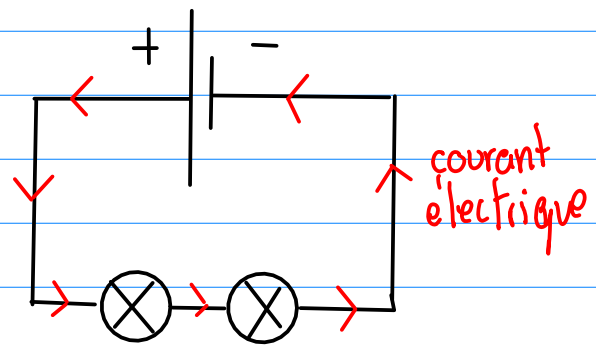

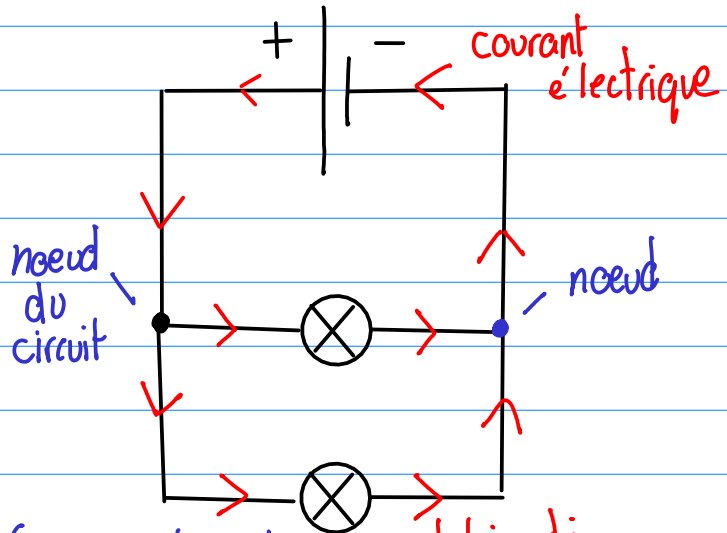Ce circuit est en <u>série</u> car il n'y a qu'une seule boucle dans le circuit.



Ce circuit est en <u>dérivation</u> car il y a 2 boucles de courant.

IV] Les court-circuits

Il ne faut jamais relier directement le ⊕ ou ⊖ d'une pile ⇒ Danger d'incendie et de mort par électrocution.